

Design of Low Voltage Dropout Regulator

Savan Prajapati


Agenda

- ▶ Specification
- ▶ Schematic
- ▶ Design parameter of an error amplifier
- ▶ Output waveform
- ▶ Outcome

Specifications

Parameter	Value
Supply Voltage	1.7 - 3.6 V
Output Desired Voltage	1.2 V


Schematic of LDO

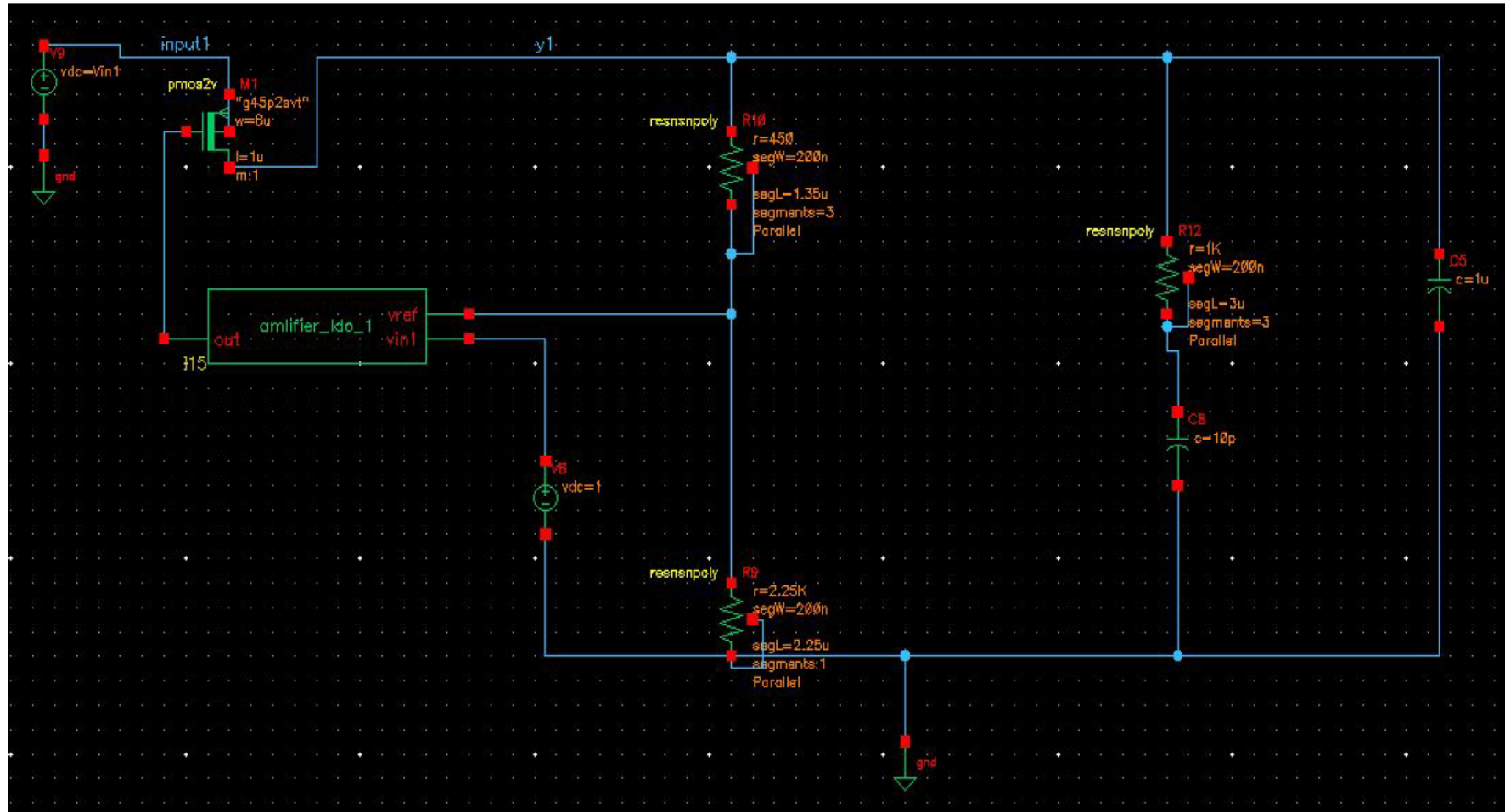


Design Parameter for Error Amplifier

MOSFETs	W/L
M1	7 μm /0.5 μm
M2	7 μm /0.5 μm
M3	7 μm /0.5 μm
M4	7 μm /0.5 μm
M5	6 μm /0.5 μm
M6	87.5 μm /0.5 μm
M7	37.5 μm /0.5 μm
M8	6 μm /0.5 μm

Schematic for Error Amplifier

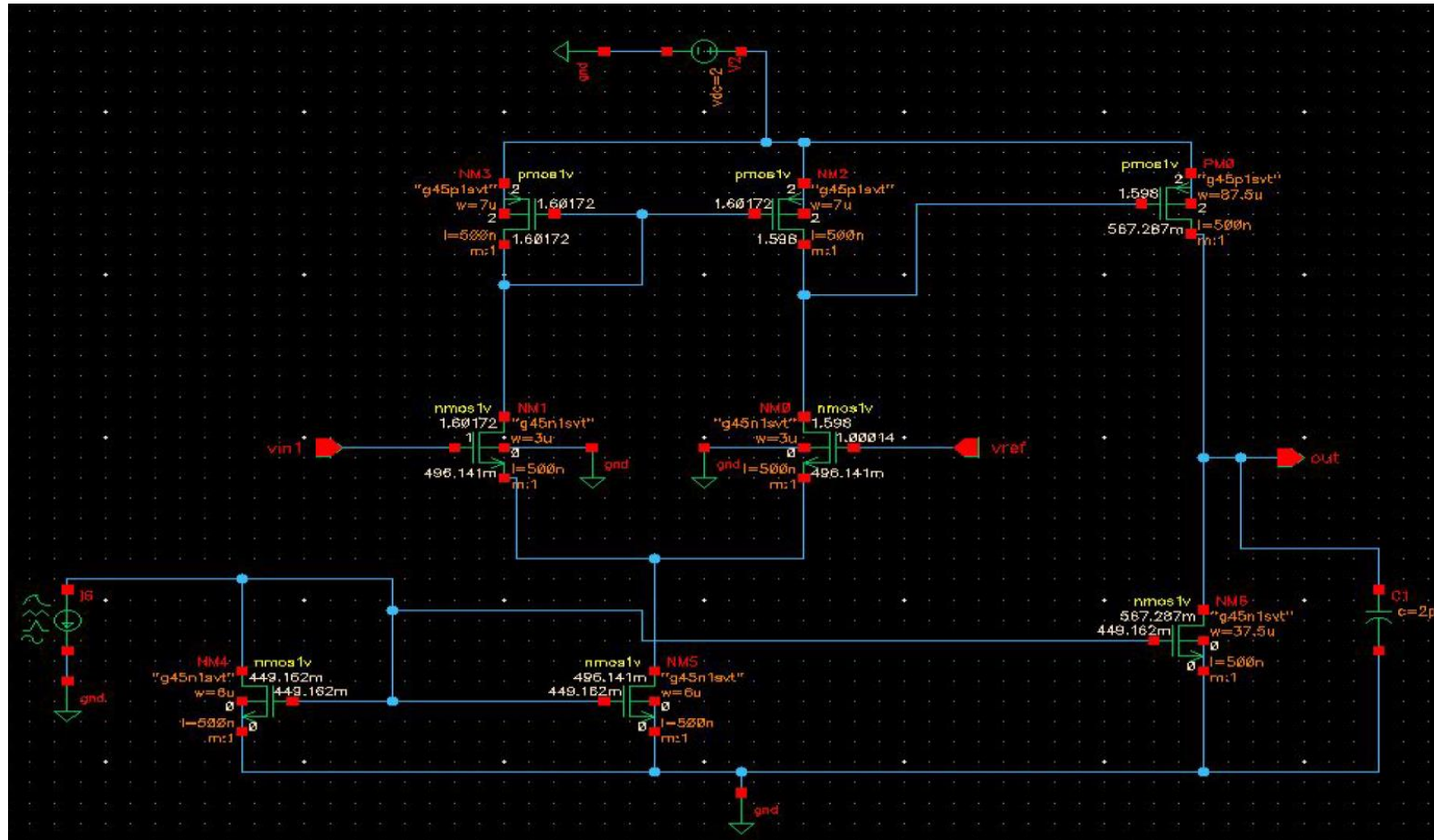

DC Output waveform

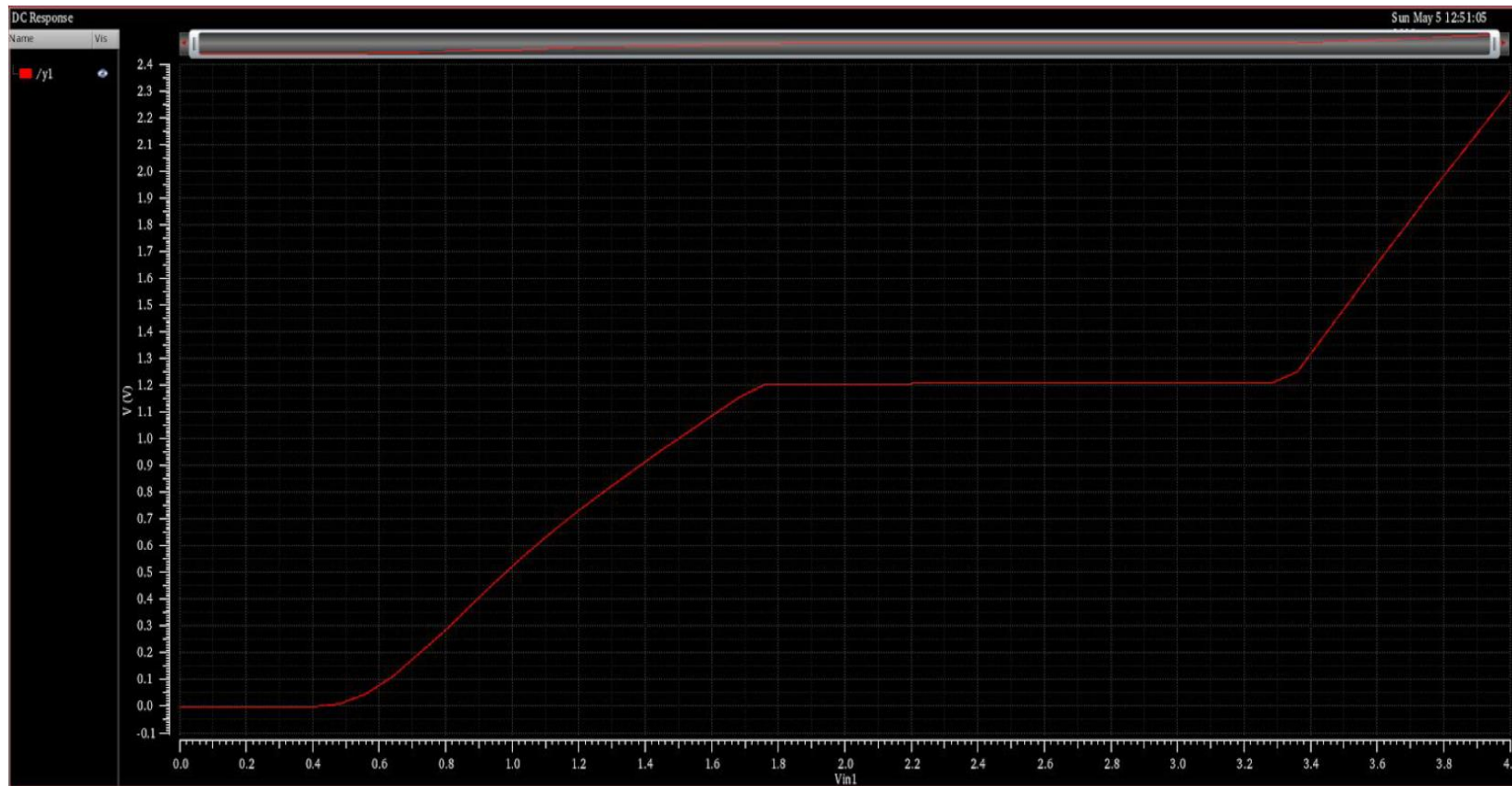

Outcome

- ▶ Constant output 1.2 V is achieved for input variation of 1.7 V to 3.6 V.
- ▶ Millar capacitor can be added at the output of the error amplifier to achieve higher gain and stability.
- ▶ PMOS ($6\text{ }\mu\text{m}/1\text{ }\mu\text{m}$) is chosen as pass element to reduce the area.